

## 本节内容


# 控制器设计

## 硬布线控制器

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

## 本章总览

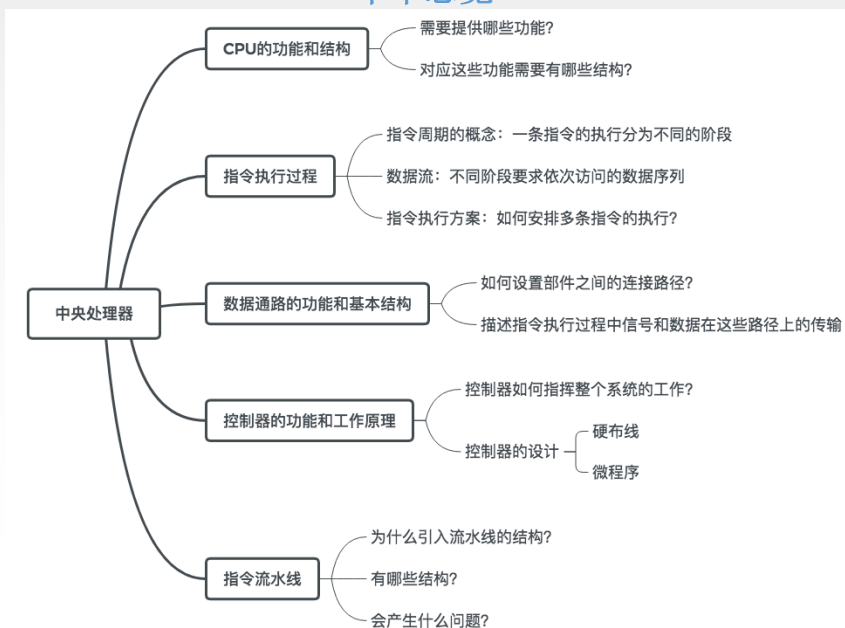


王道考研/CSKAOYAN.COM

2

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”
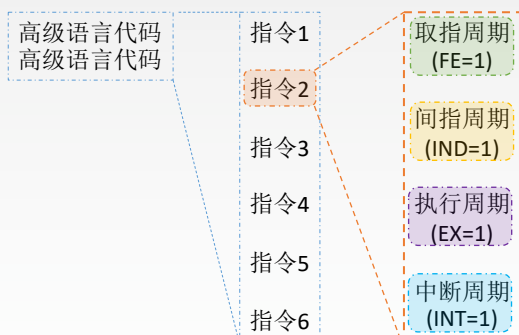
## 内容回顾

CU发出一个微命令，可完成对应微操作。  
如：微命令1使得  $PC_{out}$ 、 $MAR_{in}$  有效。  
完成对应的微操作1 ( $PC \rightarrow MAR$ )



$T_0$ : 微操作1、微操作2  
 $T_1$ : 微操作3  
 $T_2$ : 微操作4

一个节拍内可以并行完成多个“相容的”微操作

$T_0$ : 微操作5、微操作2  
 $T_1$ : 微操作6  
 $T_2$ : 微操作7


同一个微操作可能在不同指令的不同阶段被使用

$T_0$ :  
 $T_1$ : 微操作8  
 $T_2$ : 微操作9、微操作6

不同指令的执行周期所需节拍数各不相同。为了简化设计，选择定长的机器周期，以可能出现的最大节拍数为准（通常以访存所需节拍数作为参考）

$T_0$ :  
 $T_1$ : 微操作10  
 $T_2$ : 微操作11


若实际所需节拍数较少，可将微操作安排在机器周期末尾几个节拍上进行

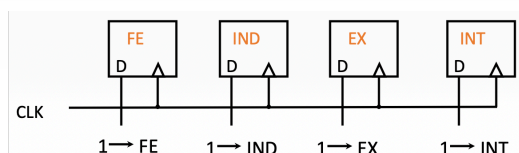

王道考研/CSKAOYAN.COM


3

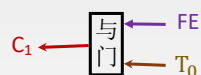所有指令的取指周期、 $T_0$ 节拍下一定要完成( $PC \rightarrow MAR$ )。则可知  $C_1 = FE \cdot T_0$



Tips: 逻辑表达式是电路的数字化描述

## 硬布线控制器

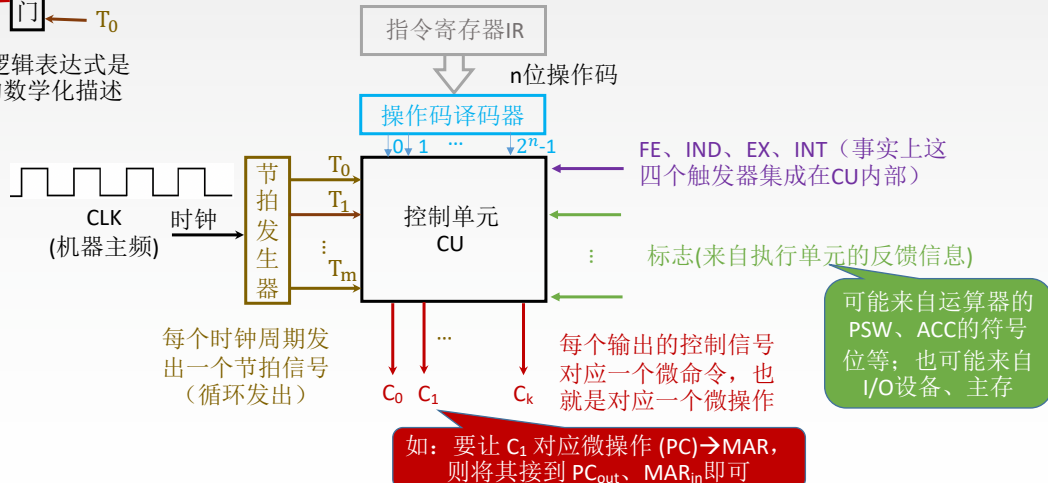

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

4




颤抖吧！感受恐惧！



注：一般不考电路，莫慌~

$M(MAR) \rightarrow MDR$  微操作命令的逻辑表达式：
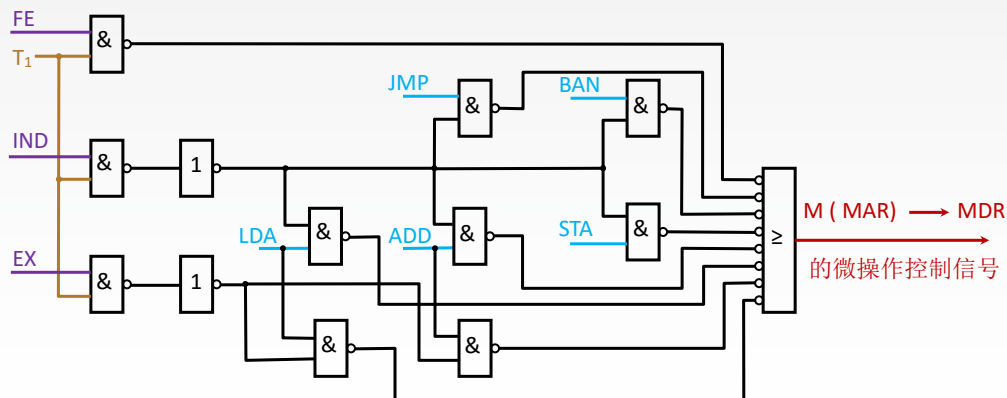
$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1(ADD + LDA)$$



根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定  
现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

## 硬布线控制器的设计

设计步骤：

确定哪些指令在什么阶段、在什么条件下会使用到的微操作

1. 分析每个阶段的微操作序列（取值、间址、执行、中断四个阶段）

2. 选择CPU的控制方式

采用定长机器周期还是不定长机器周期？每个机器周期安排几个节拍？

3. 安排微操作时序

如何用3个节拍完成整个机器周期内的所有微操作？

4. 电路设计

确定每个微操作命令的逻辑表达式，并用电路实现

假设采用同步控制方式（定长机器周期），一个机器周期内安排3个节拍。

安排，必须安排



王道考研/CSKAOYAN.COM

6

注：中断周期内的微操作序列就不分析了，原理类似

## 分析每个阶段的微操作序列

取指周期（所有指令都一样）

PC → MAR

1 → R

M ( MAR ) → MDR

MDR → IR

OP ( IR ) → ID

( PC ) + 1 → PC

注：ID 是指令译码器  
Instruction Decoder

间址周期（所有指令都一样）

Ad(IR) → MAR

1 → R

M ( MAR ) → MDR

MDR → Ad(IR)

执行周期（各不相同）

CLA

clear ACC 指令  
ACC清零

LDA X

取数指令，  
把X所指内容  
取到ACC

JMP X

无条件转移

BAN X

Branch ACC Negative  
条件转移，当ACC为负时转移

0 → AC

注：很多地方把  
ACC简写为AC

Ad ( IR ) → MAR

1 → R

M ( MAR ) → MDR

MDR → AC

负数符号位为1

$A_0 \bullet Ad ( IR ) + \overline{A_0} \bullet ( PC ) \rightarrow PC$

罗列出**所有**指令在各个阶段的微操作序列，就可以知道在什么情况下需要使用这个微操作

根据 **指令操作码**、**目前的机器周期**、**节拍信号**、**机器状态条件**，即可确定现在这个节拍下**应该发出哪些“微命令”**

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

## 安排微操作时序的原则

原则一 微操作的 **先后顺序不得** 随意 **更改**

原则二 **被控对象不同** 的微操作

尽量安排在 **一个节拍** 内完成

原则三 占用 **时间较短** 的微操作

尽量 安排在 **一个节拍** 内完成

并**允许**有先后顺序

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

### 安排微操作时序-取指周期

原则一	微操作的先后顺序不得随意更改	(1) $PC \rightarrow MAR$	
原则二	被控对象不同的微操作	(2) $1 \rightarrow R$	存储器空闲即可
	尽量安排在一个节拍内完成	(3) $M(MAR) \rightarrow MDR$	在(1)之后
原则三	占用时间较短的微操作	(4) $MDR \rightarrow IR$	在(3)之后
	尽量安排在一个节拍内完成	(5) $OP(IR) \rightarrow ID$	在(4)之后
	并允许有先后顺序	(6) $(PC) + 1 \rightarrow PC$	在(1)之后

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

### 安排微操作时序-取指周期

原则一	微操作的先后顺序不得随意更改	$T_0$ (1) $PC \rightarrow MAR$	
原则二	被控对象不同的微操作	$T_0$ (2) $1 \rightarrow R$	存储器空闲即可
	尽量安排在一个节拍内完成	$T_1$ (3) $M(MAR) \rightarrow MDR$	在(1)之后
原则三	占用时间较短的微操作	$T_1$ (6) $(PC) + 1 \rightarrow PC$	在(1)之后
	尽量安排在一个节拍内完成	$T_2$ (4) $MDR \rightarrow IR$	在(3)之后
	并允许有先后顺序	$T_2$ (5) $OP(IR) \rightarrow ID$	在(4)之后

两个微操作占用时间较短，根据原则三安排在一个节拍

$M(MAR) \rightarrow MDR$  从主存取数据，用时较长，因此必须一个时钟周期才能保证微操作的完成

$MDR \rightarrow IR$  是CPU内部寄存器的数据传送，速度很快，因此在一个时钟周期内可以紧接着完成  $OP(IR) \rightarrow ID$ 。也就是可以一次同时发出两个微命令。

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

### 安排微操作时序-间址周期

原则一	微操作的先后顺序不得随意更改	$T_0$	(1) $Ad(IR) \rightarrow MAR$
原则二	被控对象不同的微操作	$T_0$	(2) $1 \rightarrow R$
	尽量安排在一个节拍内完成	$T_1$	(3) $M(MAR) \rightarrow MDR$
原则三	占用时间较短的微操作	$T_2$	(4) $MDR \rightarrow Ad(IR)$
	尽量安排在一个节拍内完成		
	并允许有先后顺序		

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

### 安排微操作时序-执行周期

原则一	微操作的先后顺序不得随意更改	① CLA	$T_0$	
原则二	被控对象不同的微操作	clear	$T_1$	
	尽量安排在一个节拍内完成	ACC清零	$T_2$	$0 \rightarrow AC$
原则三	占用时间较短的微操作	② COM	$T_0$	
	尽量安排在一个节拍内完成	complement	$T_1$	
	并允许有先后顺序	ACC取反	$T_2$	$\overline{AC} \rightarrow AC$
		③ SHR	$T_0$	
		shift	$T_1$	
		算术右移	$T_2$	$L(AC) \rightarrow R(AC)$
			$T_2$	$AC_0 \rightarrow AC_0$
		④ CSL	$T_0$	
		cyclic shift	$T_1$	
		循环左移	$T_2$	$R(AC) \rightarrow L(AC), AC_0 \rightarrow AC_n$
		⑤ STP	$T_0$	
		stop	$T_1$	
		停机	$T_2$	$0 \rightarrow G$

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

## 安排微操作时序-执行周期

## (1) 非访存指令

① CLA  $T_0$   
clear  $T_1$   
ACC清零  $T_2$   $0 \rightarrow AC$

② COM  $T_0$   
complement  $T_1$   
ACC取反  $T_2$   $\overline{AC} \rightarrow AC$

③ SHR  $T_0$   
shift  $T_1$   
算术右移  $T_2$   $L(AC) \rightarrow R(AC)$   
 $T_2$   $AC_0 \rightarrow AC_0$

④ CSL  $T_0$   
cyclic shift  $T_1$   
循环左移  $T_2$   $R(AC) \rightarrow L(AC)$ ,  $AC_0 \rightarrow AC_n$

⑤ STP  $T_0$   
stop  $T_1$   
停机  $T_2$   $0 \rightarrow G$

## (2) 访存指令

⑥ ADD X  $T_0$   $Ad(IR) \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow R$   
加法指令  $T_1$   $M(MAR) \rightarrow MDR$   
隐含ACC  $T_2$   $(AC) + (MDR) \rightarrow AC$

⑦ STA X  $T_0$   $Ad(IR) \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow W$   
存数指令  $T_1$   $AC \rightarrow MDR$   
隐含ACC  $T_2$   $MDR \rightarrow M(MAR)$

⑧ LDA X  $T_0$   $Ad(IR) \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow R$   
取数指令  $T_1$   $M(MAR) \rightarrow MDR$   
隐含ACC  $T_2$   $MDR \rightarrow AC$

## (3) 转移指令

⑨ JMP X  $T_0$   
jump  $T_1$   
无条件转移  $T_2$   $Ad(IR) \rightarrow PC$

⑩ BAN X  $T_0$   
Branch ACC  $T_1$   
Negative  $T_2$   $A_0 \cdot Ad(IR) + \overline{A_0} \cdot (PC) \rightarrow PC$   
条件转移

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

## 安排微操作时序-中断周期

原则一 微操作的先后顺序不得随意更改

 $T_0$  (1)  $a \rightarrow MAR$ 

原则二 被控对象不同的微操作

 $T_0$  (2)  $1 \rightarrow W$ 

存储器空闲即可

尽量安排在一个节拍内完成

 $T_0$  (3)  $0 \rightarrow EINT$ 

硬件关中断

原则三 占用时间较短的微操作

 $T_1$  (4)  $(PC) \rightarrow MDR$ 

内部数据通路空闲即可

尽量安排在一个节拍内完成

 $T_2$  (5)  $MDR \rightarrow M(MAR)$ 

在(3)之后

并允许有先后顺序

 $T_2$  (6) 向量地址  $\rightarrow PC$ 

在(3)之后

这些操作由中断隐指令完成

注：中断隐指令不是一条指令，而是指一条指令的中断周期由硬件完成的一系列操作

设计步骤：

1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计

中断周期的三个任务：

1. 保存断点
2. 形成中断服务程序的入口地址
3. 关中断

王道考研/CSKAOYAN.COM

14

## 组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

列出在取指、间址、执行、中断周期，T<sub>0</sub>、T<sub>1</sub>、T<sub>2</sub> 节拍内有  
可能用到的所有微操作

2. 写出微操作命令的最简表达式

3. 画出逻辑图

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

## 组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

非访存指令

工作周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指	T <sub>0</sub>		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T <sub>1</sub>		M(MAR) → MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(PC) + 1 → PC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T <sub>2</sub>		MDR → IR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			OP(IR) → ID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		I	1 → IND						1	1	1	1	1
		$\bar{I}$	1 → EX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

间址特征

王道考研/CSKAOYAN.COM

16



## 组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

非访存指令

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
IND 间址	T <sub>0</sub>		Ad(IR) → MAR						1	1	1	1	1
			1 → R						1	1	1	1	1
	T <sub>1</sub>		M(MAR) → MDR						1	1	1	1	1
	T <sub>2</sub>	$\overline{IND}$	MDR → Ad(IR)						1	1	1	1	1
			1 → EX						1	1	1	1	1

间址周期标志

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

## 组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

2. 写出微操作命令的最简表达式

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
EX 执行	T <sub>0</sub>		Ad(IR) → MAR			1	1	1		
			1 → R			1		1		
			1 → W				1			
	T <sub>1</sub>		M(MAR) → MDR			1		1		
			AC → MDR				1			
	T <sub>2</sub>		(AC) + (MDR) → AC			1				
			MDR → M(MAR)				1			
			MDR → AC					1		
			0 → AC	1						
			$\overline{AC} \rightarrow AC$		1					
			Ad(IR) → PC						1	
			Ad(IR) → PC							1
	A <sub>0</sub>		Ad(IR) → PC							1

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

## 微操作信号综合

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指	T <sub>0</sub>		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T <sub>1</sub>		M(MAR) → MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IND 间址	T <sub>1</sub>		M(MAR) → MDR						1	1	1	1	1
EX 执行	T <sub>1</sub>		1 → W							1			
			M(MAR) → MDR						1		1		

M(MAR) → MDR微操作命令的逻辑表达式:


$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA) \\ = T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

19
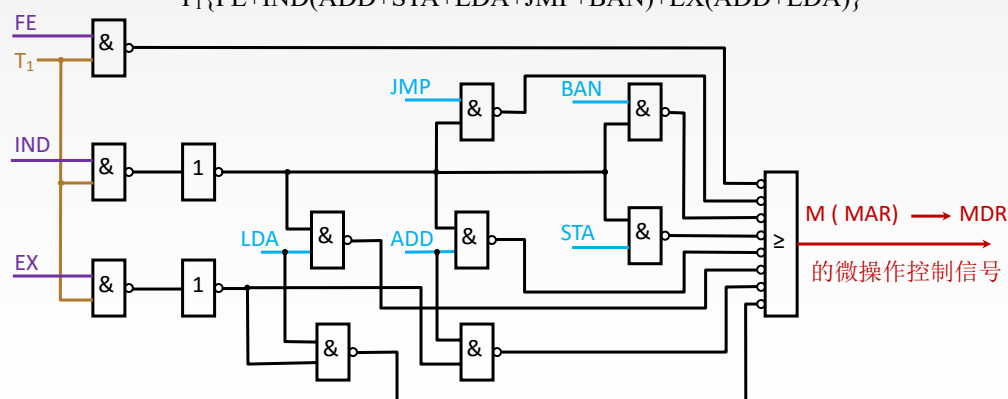
## 画出逻辑图

M(MAR) → MDR微操作命令的逻辑表达式:  
 $FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA)$   
 $= T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$



根据指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定  
 现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

20

## 硬布线控制器的设计

设计步骤：

1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计
  - (1) 列出操作时间表
  - (2) 写出微操作命令的最简表达式
  - (3) 画出逻辑图

硬布线控制器的特点：

指令越多，设计和实现就越复杂，因此一般用于 RISC（精简指令集系统）

如果扩充一条新的指令，则控制器的设计就需要大改，因此扩充指令较困难。

由于使用纯硬件实现控制，因此执行速度很快。微操作控制信号由组合逻辑电路即时产生。

王道考研/CSKAOYAN.COM

21



@王道论坛



@王道计算机考研备考



@王道咸鱼老师-计算机考研

@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研



等撩

知乎

@王道计算机考研

微信视频号

@王道计算机考研

微信公众平台

@王道在线

22