

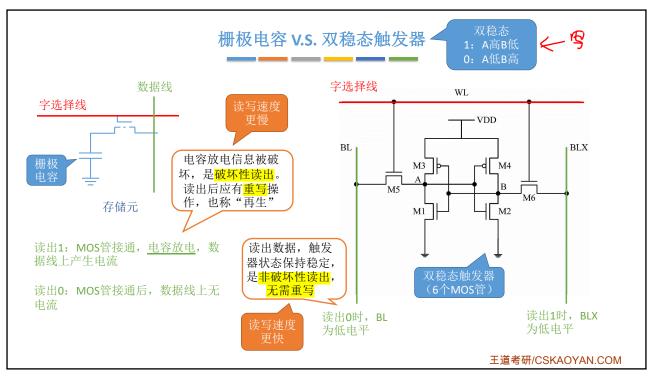


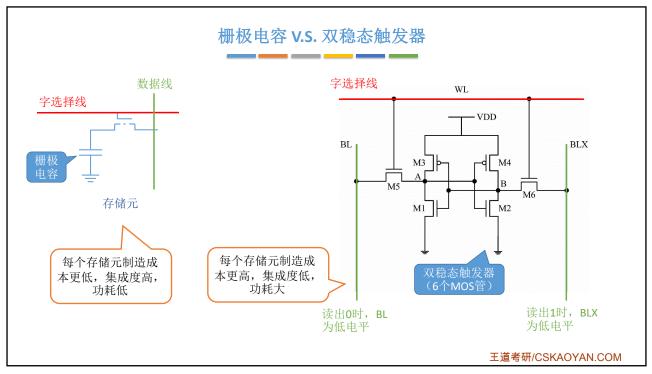
栅极电容 V.S. 双稳态触发器 存储字 数据线 0 0 1 0 1 字选择线 <u></u> £0 _ 1 存储元 存储单元 存储体 1: 电容内存储了电荷 0: 电容内未存储电荷 王道考研/CSKAOYAN.COM



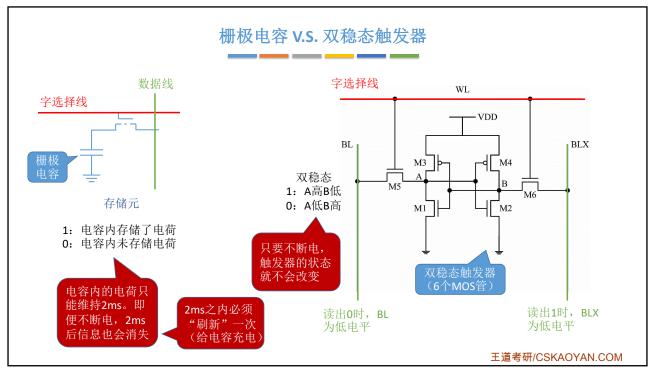

	DRAM v.s SRAM	_
	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory
类 型 特 点	SRAM(静态RAM)	DRAM(动态RAM)
存储信息	触发器	电容
破坏性读出	非	是
读出后需要重写? (再生)	不用	需要
运行速度	快	慢
集成度	低	高
发热量	大	小
存储成本	高	低
易失/非易失性存储器?	易失(断电后信息消失)	易失(断电后信息消失)
需要"刷新"?	不需要	需要
送行列地址	同时送	分两次送
	常用作Cache	常用作主存




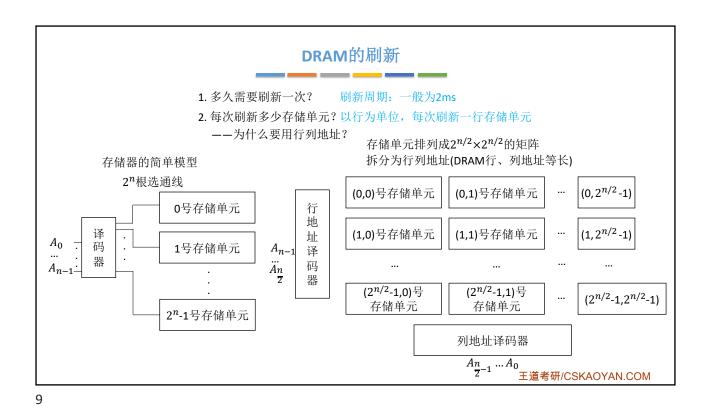

DRAM的刷新 1. 多久需要刷新一次? 刷新周期:一般为2ms 2. 每次刷新多少存储单元? 以行为单位, 每次刷新一行存储单元 --为什么要用行列地址?减少选通线的数量 拆分为行列地址(DRAM行、列地址等长) 存储器的简单模型 地址: 00000000 2ⁿ根选通线 $0,2^{n/2}-1$ 0,1 0,0 行地 0号存储单元 址 $1,2^{n/2}-1$ 1,0 A_{n-1} 译 A_0 码 1号存储单元 码 $\frac{n}{2}$ A_{n-1} $2^{n/2}$ -1, $2^{n/2}$ -1,0 $2^{n/2}$ -1,1 $2^{n/2}-1$ 2^n -1号存储单元 存储单元排列成16×16的矩阵 列地址译码器 $2^{n/2}+2^{n/2}$ 根选通线 如2⁸=256根选通线, 2⁴+2⁴=32根选通线 王道考研/CSKAOYAN.COM



	DRAM v.s SRAM	_
	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory
类 型 特 点	SRAM(静态RAM)	DRAM(动态RAM)
存储信息	触发器	电容
破坏性读出	非	是
读出后需要重写? (再生)	不用	需要
运行速度	快	慢
集成度	低	高
发热量	大	小
存储成本	高	低
易失/非易失性存储器?	易失(断电后信息消失)	易失(断电后信息消失)
需要"刷新"?	不需要	需要
送行列地址	同时送	分两次送
	常用作Cache	常用作主存

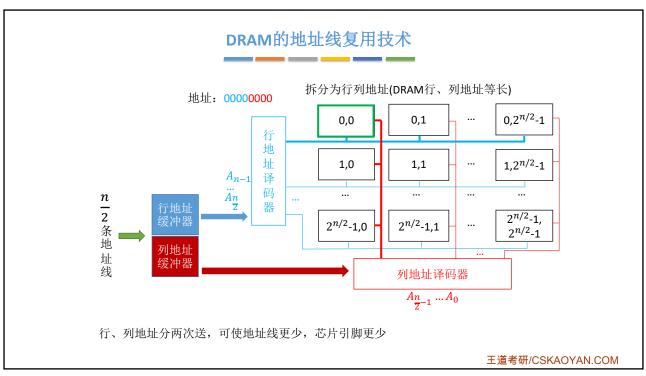

本节回顾				
	Static Random Access Memory	Dynamic Random Access Memory		
类 型 特 点	SRAM(静态RAM)	DRAM(动态RAM)	现在的主存通常采用SDRAM芯片	
存储信息	触发器	电容		
破坏性读出	非	是		
读出后需要重写? (再生)	不用	需要		
运行速度	快	慢		
集成度	低	高		
发热量	大	小		
存储成本	高	低	"刷新"由存 储器独立完	
易失/非易失性存储器?	易失(断电后信息消失)	易失(断电后信息消失)	成,不需要	
需要"刷新"?	不需要	需要(分散、集中、异步)	CPU控制	
送行列地址	同时送	分两次送(地址线复用技术)	导致地址	
	常用作Cache	常用作主存	线、地址 引脚减半 SKAOYAN.COM	

